

Вариант 1

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	S4	S2	S3		x1	y2	y2	y3	y6
x2	-	S3	-	S1		x2	-	y4	-	y5
x3	S2	-	S1	S4		x3	y3	-	y6	y4
x4	S2	S3	S4	S1		x4	y3	y6	y2	y1

Вариант 2

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S4	S1	S2		x1	y4	y6	y3	y1
x2	S3	S2	-	S4		x2	y5	y1	-	y6
x3	S2	S1	S3	S4		x3	y5	y3	y1	y6
x4	-	S1	S2	-		x4	-	y2	y5	-

Вариант 3

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S1	S1	S2		x1	y4	y3	y6	y2
x2	S3	S4	S2	S4		x2	y4	y1	y6	y2
x3	-	S1	-	S2		x3	-	y5	-	y6
x4	S4	S2	S3	-		x4	y1	y2	y4	-

Вариант 4

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S4	S1	S1		x1	y4	y6	y2	y3
x2	-	-	S3	S3		x2	-	-	y4	y4
x3	S2	S2	S2	S4		x3	y4	y4	y3	y5
x4	-	S4	S4	S3		x4	-	y6	y6	y1

Вариант 5

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S1	-	S1	S4		x1	y6	-	y3	y4
x2	S3	S2	-	S3		x2	y2	y1	-	y4
x3	S4	S4	-	S4		x3	y4	y5	-	y5
x4	S2	S1	S1	S2		x4	y1	y3	y3	y1

Вариант 6

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S2	S1	S3	S4		x1	y5	y1	y2	y5
x2	S3	-	S4	-		x2	y2	-	y6	-
x3	S4	-	S1	S1		x3	y5	-	y4	y6
x4	S3	S3	S2	S1		x4	y2	y2	y5	y3

Вариант 7

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	S2	S1	S4		x1	y4	y6	y3	y4
x2	S3	S4	S3	S2		x2	y2	y4	y4	y5
x3	-	S2	S4	S2		x3	-	y1	y4	y5
x4	-	S3	-	S1		x4	-	y2	-	y3

Вариант 8

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S2	-	S3	S1		x1	y3	-	y5	y1
x2	S4	S4	S3	S1		x2	y6	y6	y6	y6
x3	S2	S3	-	S1		x3	y3	y6	-	y4
x4	S1	-	S4	S4		x4	y2	-	y6	y6

Вариант 9

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S3	S2	S4		x1	y2	y2	y4	y6
x2	-	S3	S2	S1		x2	-	y1	y4	y5
x3	-	S4	S4	S1		x3	-	y6	y6	y3
x4	S4	-	S2	S3		x4	y6	-	y1	y4

Вариант 10

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	S1	S3	S3		x1	y3	y2	y6	y1
x2	S2	S1	S3	S2		x2	y3	y2	y1	y3
x3	-	S2	S3	-		x3	-	y3	y5	-
x4	S2	S1	S4	-		x4	y3	y4	y3	-

Вариант 11

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	-	S3	S1	S2		x1	-	y4	y6	y4
x2	S1	-	S3	S4		x2	y3	-	y5	y1
x3	S2	S3	S1	S4		x3	y4	y4	y3	y1
x4	S4	-	S4	S3		x4	y1	-	y2	y4

Вариант 12

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	S2	S4	-		x1	y6	y6	y6	-
x2	S2	S2	-	S3		x2	y6	y6	-	y4
x3	S4	S1	S1	S1		x3	y6	y5	y3	y2
x4	S2	S1	-	S3		x4	y6	y1	-	y2

Вариант 13

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	-	-	S1		x1	y6	-	-	y1
x2	S3	-	S4	S4		x2	y1	-	y5	y5
x3	S1	S1	S2	S4		x3	y4	y4	y3	y5
x4	S4	S2	S3	S1		x4	y5	y4	y2	y4

Вариант 14

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	S4	-	S3		x1	y6	y6	-	y6
x2	S2	-	-	S1		x2	y3	-	-	y6
x3	S4	S2	S4	S1		x3	y6	y3	y6	y2
x4	S3	S1	S1	S2		x4	y5	y1	y4	y3

Вариант 15

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S2	-	S3	S1		x1	y3	-	y6	y4
x2	S3	S2	S3	S4		x2	y1	y6	y2	y5
x3	S1	-	S4	S3		x3	y4	-	y5	y1
x4	-	S1	S4	S4		x4	-	y4	y5	y5

Вариант 16

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	S1	S2	S3		x1	y3	y2	y3	y6
x2	S1	-	S4	S4		x2	y1	-	y5	y3
x3	S2	S2	-	S4		x3	y3	y6	-	y3
x4	S3	S1	-	S1		x4	y6	y4	-	y1

Вариант 17

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	-	S3	-		x1	y1	-	y1	-
x2	S2	S1	S1	S2		x2	y2	y1	y4	y5
x3	S4	S2	S1	-		x3	y3	y2	y6	-
x4	S3	S4	S1	S3		x4	y1	y3	y4	y1

Вариант 18

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S1	S2	S4	S4		x1	y5	y2	y6	y6
x2	-	S2	S2	S3		x2	-	y3	y4	y1
x3	S3	S2	S4	-		x3	y6	y3	y6	-
x4	S1	S1	-	S3		x4	y5	y5	-	y2

Вариант 19

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S1	S1	-	S4		x1	y3	y5	-	y4
x2	S4	S2	S1	S3		x2	y4	y1	y6	y3
x3	S4	S1	-	S2		x3	y2	y5	-	y1
x4	S2	S4	-	S2		x4	y1	y2	-	y1

Вариант 20

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S3	S2	S3		x1	y5	y5	y6	y5
x2	-	S4	S2	S1		x2	-	y5	y1	y5
x3	S4	S2	-	S1		x3	y5	y2	-	y3
x4	-	S2	S4	S4		x4	-	y4	y5	y5

Вариант 21

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S1	S1	S2	S4		x1	y2	y1	y3	y6
x2	S2	S3	S2	S2		x2	y4	y3	y5	y1
x3	S4	S1	-	-		x3	y6	y1	-	-
x4	S1	S3	S3	-		x4	y1	y3	y3	-

Вариант 22

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S2	S1	S3	S4		x1	y3	y2	y6	y3
x2	S2	S3	-	S2		x2	y1	y6	-	y5
x3	-	S1	S4	S4		x3	-	y2	y3	y3
x4	S3	-	S4	S1		x4	y4	-	y3	y2

Вариант 23

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S2	S3	S1		x1	y5	y6	y5	y4
x2	S1	S1	S1	S3		x2	y1	y2	y1	y5
x3	S3	-	S4	-		x3	y5	-	y3	-
x4	S4	S2	S2	-		x4	y3	y4	y2	-

Вариант 24

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S4	S4	S1		x1	y6	y3	y6	y1
x2	-	-	S1	S3		x2	-	-	y5	y6
x3	S2	S2	-	S4		x3	y4	y2	-	y3
x4	S2	S4	S3	S1		x4	y2	y3	y6	y1

Вариант 25

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S1	S2	S4	-		x1	y1	y6	y5	-
x2	-	S1	S1	-		x2	-	y1	y1	-
x3	S4	S3	S3	S3		x3	y5	y3	y3	y5
x4	S2	S3	S2	S2		x4	y4	y5	y2	y5

Вариант 26

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S1	-	S2	S4		x1	y3	-	y5	y6
x2	-	S4	S1	S3		x2	-	y1	y3	y5
x3	S4	S1	S3	S3		x3	y6	y3	y2	y4
x4	S4	-	S3	S2		x4	y1	-	y4	y5

Вариант 27

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S4	-	S1		x1	y6	y2	-	y4
x2	S2	S1	-	S2		x2	y1	y4	-	y3
x3	S4	S3	S4	S2		x3	y5	y5	y5	y1
x4	-	S1	S4	S2		x4	-	y4	y2	y1

Вариант 28

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S2	-	S3	S3		x1	y1	-	y5	y6
x2	S1	S1	-	-		x2	y2	y4	-	-
x3	S4	S2	S1	S1		x3	y6	y6	y3	y2
x4	S3	S4	S2	S4		x4	y5	y6	y1	y6

Вариант 29

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	-	S1	S4	-		x1	-	y3	y5	-
x2	S3	S1	S4	-		x2	y5	y1	y5	-
x3	S2	S3	S3	S2		x3	y6	y5	y5	y6
x4	S1	S3	S2	S2		x4	y4	y5	y2	y2

Вариант 30

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	S1	S4	S3		x1	y2	y6	y2	y1
x2	S1	S3	-	S2		x2	y4	y3	-	y5
x3	S1	S4	S3	S4		x3	y6	y2	y1	y1
x4	-	-	S2	S2		x4	-	-	y5	y5

Вариант 31

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S2	S3	-	S2		x1	y4	y3	-	y4
x2	S3	S2	S4	S2		x2	y3	y5	y4	y4
x3	S4	S1	-	S1		x3	y4	y1	-	y1
x4	S1	S1	S4	-		x4	y2	y6	y4	-

Вариант 32

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	-	S1	S4	S4		x1	-	y2	y1	y1
x2	S4	S3	S2	S2		x2	y1	y6	y4	y5
x3	S3	S3	S2	S2		x3	y5	y6	y4	y3
x4	-	S4	-	S1		x4	-	y1	-	y1

Вариант 33

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	-	S4	-		x1	y1	-	y2	-
x2	S2	S3	S1	S1		x2	y3	y1	y5	y6
x3	S2	-	S4	S4		x3	y3	-	y2	y2
x4	S1	S1	S3	S3		x4	y5	y4	y6	y1

Вариант 34

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	S3	S1	S1		x1	y6	y6	y4	y3
x2	S4	S4	S1	S2		x2	y6	y6	y1	y6
x3	S4	-	S2	S2		x3	y6	-	y6	y2
x4	-	S3	-	S3		x4	-	y5	-	y5

Вариант 35

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	-	-	-	S2		x1	-	-	-	y6
x2	S4	S3	S3	S1		x2	y2	y2	y1	y5
x3	S2	S4	S1	S3		x3	y4	y2	y5	y6
x4	S4	S1	S2	S4		x4	y3	y5	y6	y3

Вариант 36

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	S3	S2	S1		x1	y3	y5	y5	y4
x2	S1	S2	-	S3		x2	y2	y5	-	y3
x3	S1	-	S4	S2		x3	y1	-	y3	y5
x4	S1	S4	S3	-		x4	y6	y3	y3	-

Вариант 37

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S4	S2	S2		x1	y6	y2	y5	y5
x2	-	S1	S4	S2		x2	-	y3	y2	y5
x3	S4	S4	S3	S2		x3	y4	y3	y5	y5
x4	-	S1	-	S3		x4	-	y1	-	y6

Вариант 38

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S1	S2	S3		x1	y2	y1	y6	y2
x2	S3	-	-	S4		x2	y2	-	-	y6
x3	S4	S1	S4	S1		x3	y6	y5	y6	y4
x4	S2	-	S4	S1		x4	y3	-	y6	y5

Вариант 39

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	-	S4	S2	S2		x1	-	y1	y6	y5
x2	-	S4	S3	S4		x2	-	y1	y3	y1
x3	S2	S1	S1	S2		x3	y1	y2	y2	y4
x4	S4	S3	-	S3		x4	y1	y5	-	y5

Вариант 40

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	S3	S2	S1		x1	y6	y2	y2	y5
x2	S1	S1	S4	-		x2	y1	y5	y6	-
x3	S2	S1	S2	S3		x3	y2	y4	y2	y2
x4	S3	S2	-	-		x4	y3	y2	-	-

Вариант 41

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S2	S1	S1		x1	y1	y6	y4	y4
x2	S2	S4	-	-		x2	y6	y2	-	-
x3	S2	S2	S1	-		x3	y2	y2	y4	-
x4	S3	S3	S4	S1		x4	y5	y2	y3	y4

Вариант 42

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	-	S4	S2	-		x1	-	y1	y3	-
x2	S2	S4	-	S1		x2	y1	y1	-	y5
x3	S3	S1	S3	S2		x3	y6	y5	y6	y4
x4	S3	S2	S1	S4		x4	y2	y6	y5	y1

Вариант 43

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S2	S1	S2	S4		x1	y3	y4	y5	y1
x2	-	S3	S2	S2		x2	-	y5	y2	y5
x3	S4	S4	-	S3		x3	y6	y6	-	y5
x4	-	S3	S4	S1		x4	-	y5	y1	y4

Вариант 44

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S1	S3	S2		x1	y6	y2	y1	y4
x2	-	S2	S4	S4		x2	-	y3	y4	y4
x3	-	S2	-	S4		x3	-	y3	-	y4
x4	S3	S1	S2	S4		x4	y6	y5	y3	y1

Вариант 45

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S1	S3	S3	-		x1	y5	y6	y6	-
x2	S3	-	S3	S4		x2	y6	-	y6	y1
x3	S2	S1	S1	S1		x3	y3	y2	y2	y4
x4	S2	S4	S2	-		x4	y6	y1	y1	-

Вариант 46

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	S3	S1	S1		x1	y2	y1	y2	y2
x2	S3	S3	S1	S2		x2	y3	y5	y2	y5
x3	-	-	S4	S3		x3	-	-	y4	y6
x4	S2	-	S4	S4		x4	y5	-	y4	y4

Вариант 47

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S1	-	S1	S3		x1	y6	-	y4	y5
x2	S2	S3	S4	S4		x2	y2	y5	y3	y1
x3	S4	S3	S2	S2		x3	y3	y5	y2	y5
x4	-	S1	-	S4		x4	-	y2	-	y1

Вариант 48

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S2	S1	S1	S1		x1	y5	y2	y2	y4
x2	S3	-	S4	S4		x2	y3	-	y1	y1
x3	S2	S2	-	-		x3	y3	y5	-	-
x4	S3	S4	S3	S1		x4	y6	y6	y3	y2

Вариант 49

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S1	S2	S2	S3		x1	y5	y4	y4	y6
x2	-	S4	S3	S2		x2	-	y3	y3	y4
x3	S4	-	S4	S3		x3	y3	-	y3	y6
x4	S1	S1	-	S4		x4	y2	y5	-	y1

Вариант 50

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	S3	-	-		x1	y4	y3	-	-
x2	S4	S1	S2	S4		x2	y4	y5	y1	y4
x3	S1	S3	-	S2		x3	y1	y4	-	y1
x4	S2	S1	S2	S1		x4	y1	y2	y1	y6

Вариант 51

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S2	-	S2		x1	y5	y5	-	y1
x2	S2	S3	S1	-		x2	y1	y3	y4	-
x3	S4	S1	S1	-		x3	y1	y6	y4	-
x4	S4	S2	S1	S3		x4	y1	y1	y2	y5

Вариант 52

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S2	S3	S4	-		x1	y3	y4	y1	-
x2	S1	S2	S3	S4		x2	y5	y1	y4	y2
x3	-	S1	S2	-		x3	-	y5	y6	-
x4	S3	S2	S3	S1		x4	y4	y2	y4	y5

Вариант 53

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S1	S3	S2	S3		x1	y6	y1	y5	y1
x2	-	S2	S2	-		x2	-	y3	y5	-
x3	-	S3	S3	S2		x3	-	y1	y1	y1
x4	S4	S1	S4	S4		x4	y4	y6	y4	y2

Вариант 54

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S1	S4	-	S4		x1	y4	y6	-	y2
x2	S2	S2	S3	S3		x2	y5	y1	y3	y3
x3	S1	S4	-	-		x3	y4	y1	-	-
x4	S2	S2	S1	S1		x4	y5	y5	y4	y4

Вариант 55

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S1	-	-	S2		x1	y2	-	-	y5
x2	S2	S1	-	S2		x2	y5	y3	-	y3
x3	S1	S3	S4	S3		x3	y2	y4	y6	y1
x4	S4	S4	S4	S1		x4	y6	y6	y6	y3

Вариант 56

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S1	-	S4	-		x1	y2	-	y4	-
x2	S2	S3	S1	S4		x2	y3	y6	y2	y4
x3	S3	S2	S1	S2		x3	y5	y3	y2	y5
x4	S1	S4	-	S3		x4	y2	y4	-	y1

Вариант 57

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	-	S4	S3	S1		x1	-	y2	y5	y1
x2	S3	-	S4	S2		x2	y5	-	y6	y5
x3	S3	-	S4	S3		x3	y5	-	y2	y5
x4	S4	S2	S1	S1		x4	y6	y3	y4	y4

Вариант 58

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	-	S4	-	S2		x1	-	y1	-	y4
x2	S2	S1	-	S3		x2	y6	y5	-	y6
x3	S2	S4	S3	S4		x3	y3	y1	y6	y1
x4	S4	S2	S1	S1		x4	y1	y2	y5	y5

Вариант 59

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S2	S3	S4	S3		x1	y2	y6	y1	y3
x2	S4	S2	S1	S4		x2	y2	y2	y4	y5
x3	S2	S1	-	S2		x3	y2	y4	-	y2
x4	-	S4	-	S1		x4	-	y5	-	y5

Вариант 60

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S2	S1	S1		x1	y2	y3	y5	y6
x2	S1	S4	-	-		x2	y6	y6	-	-
x3	S4	S2	-	S2		x3	y6	y4	-	y3
x4	S3	S4	S2	S1		x4	y3	y6	y3	y1

Вариант 61

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	S1	S2	S1		x1	y6	y5	y2	y5
x2	S1	-	S4	S2		x2	y5	-	y3	y2
x3	S2	S1	S3	-		x3	y4	y5	y1	-
x4	S3	S4	-	S3		x4	y6	y3	-	y6

Вариант 62

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	-	S2	S2	S3		x1	-	y4	y6	y1
x2	S3	S2	S4	S4		x2	y1	y5	y4	y4
x3	S4	-	S3	S4		x3	y4	-	y1	y4
x4	-	S1	S1	S3		x4	-	y2	y3	y1

Вариант 63

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S2	S2	S3	S1		x1	y6	y6	y1	y2
x2	S1	S1	S4	S3		x2	y2	y4	y3	y1
x3	-	S3	S2	-		x3	-	y1	y6	-
x4	S4	S2	S3	-		x4	y5	y6	y2	-

Вариант 64

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	S3	S1	S1		x1	y2	y4	y3	y3
x2	-	S2	S2	-		x2	-	y6	y1	-
x3	S3	-	S1	S4		x3	y1	-	y3	y2
x4	S3	S3	S4	S2		x4	y1	y4	y2	y5

Вариант 65

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S1	S2	S1		x1	y4	y1	y3	y1
x2	S3	-	S4	S2		x2	y5	-	y6	y3
x3	S4	S1	S4	S1		x3	y2	y1	y6	y1
x4	S3	-	-	S4		x4	y2	-	-	y2

Вариант 66

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S1	S3	S3	S1		x1	y3	y1	y1	y4
x2	S3	S4	S2	S2		x2	y1	y6	y6	y5
x3	S1	-	S1	S2		x3	y4	-	y3	y2
x4	S4	S4	-	-		x4	y6	y5	-	-

Вариант 67

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	-	S1	S3	S1		x1	-	y6	y5	y2
x2	S4	S2	S1	-		x2	y5	y6	y1	-
x3	S2	S3	S4	S2		x3	y4	y5	y5	y3
x4	S2	S3	-	S4		x4	y4	y5	-	y5

Вариант 68

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	S4	-	S3		x1	y5	y5	-	y1
x2	S2	S3	S2	-		x2	y6	y2	y5	-
x3	S1	S4	S3	S2		x3	y3	y5	y2	y4
x4	-	S1	S1	S2		x4	-	y3	y3	y4

Вариант 69

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	S1	S1	S3		x1	y1	y2	y4	y5
x2	S2	S4	-	S3		x2	y3	y1	-	y6
x3	S1	-	S1	S2		x3	y2	-	y1	y3
x4	S2	S4	-	S4		x4	y3	y1	-	y1

Вариант 70

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S3	S1	S4		x1	y6	y6	y3	y1
x2	S1	S4	S2	S3		x2	y3	y2	y4	y6
x3	S4	-	S2	S2		x3	y1	-	y4	y5
x4	-	S3	S1	-		x4	-	y6	y3	-

Вариант 71

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S1	S4	-	S1		x1	y6	y1	-	y2
x2	S2	S4	-	S1		x2	y4	y5	-	y3
x3	S2	S1	-	S2		x3	y4	y4	-	y4
x4	S3	S4	S2	S4		x4	y1	y5	y4	y1

Вариант 72

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S1	S4	S3	S3		x1	y4	y3	y1	y1
x2	S3	S1	S2	S1		x2	y1	y5	y3	y6
x3	-	S2	S4	-		x3	-	y2	y3	-
x4	S3	-	S4	S2		x4	y1	-	y3	y2

Вариант 73

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S2	S1	S4	-		x1	y6	y1	y4	-
x2	-	S2	S1	S1		x2	-	y2	y1	y1
x3	S4	S2	S4	S3		x3	y4	y3	y4	y2
x4	S3	S3	-	S2		x4	y5	y2	-	y3

Вариант 74

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	-	S4	S2	S1		x1	-	y5	y2	y6
x2	S1	S2	S2	S3		x2	y4	y2	y2	y3
x3	S3	S2	-	S4		x3	y1	y2	-	y5
x4	S4	S4	-	S1		x4	y2	y5	-	y4

Вариант 75

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	S2	S1	S4		x1	y5	y4	y6	y3
x2	S4	S3	-	S2		x2	y5	y4	-	y4
x3	-	S1	-	S2		x3	-	y6	-	y1
x4	S3	S4	S2	S1		x4	y4	y3	y5	y2

Вариант 76

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4
x1	-	-	S1	S3		x1	-	-	y5 y3
x2	S2	S4	S1	S4		x2	y4	y6	y5 y6
x3	S2	S1	S4	S3		x3	y1	y5	y6 y2
x4	S4	S2	-	S3		x4	y6	y3	- y6

Вариант 77

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4
x1	S3	S4	S3	S1		x1	y2	y6	y3 y1
x2	-	S2	S1	S3		x2	-	y5	y1 y3
x3	S2	-	S2	S4		x3	y2	-	y4 y6
x4	-	S4	S4	S3		x4	-	y6	y6 y3

Вариант 78

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4
x1	S4	S4	-	S4		x1	y4	y4	- y4
x2	S3	S2	S3	-		x2	y2	y1	y5 -
x3	-	S2	S2	S1		x3	-	y1	y6 y3
x4	S2	S1	S3	S1		x4	y4	y3	y2 y3

Вариант 79

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4
x1	S2	S2	S2	-		x1	y1	y1	y1 -
x2	S3	S4	S3	-		x2	y3	y2	y3 -
x3	S1	S1	S4	S1		x3	y4	y6	y2 y1
x4	S3	S1	-	S2		x4	y5	y5	- y1

Вариант 80

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4
x1	S2	S1	S2	-		x1	y3	y1	y5 -
x2	S3	S4	S2	S1		x2	y4	y4	y3 y6
x3	S4	S2	-	-		x3	y4	y3	- -
x4	S3	S1	S3	S1		x4	y4	y5	y4 y2

Вариант 81

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	S3	S3	S1		x1	y6	y5	y4	y2
x2	S4	S3	-	S1		x2	y1	y4	-	y5
x3	S1	-	S2	S2		x3	y5	-	y4	y4
x4	S2	S1	S4	-		x4	y4	y3	y6	-

Вариант 82

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	-	S1	-		x1	y1	-	y5	-
x2	S4	S3	S1	S2		x2	y4	y2	y3	y4
x3	S1	S3	S4	S1		x3	y6	y2	y3	y6
x4	S2	S2	-	S3		x4	y4	y4	-	y2

Вариант 83

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S1	S2	S4		x1	y4	y6	y2	y1
x2	S1	S1	S3	-		x2	y3	y6	y4	-
x3	S1	-	S3	S2		x3	y3	-	y2	y1
x4	S3	-	S4	S4		x4	y2	-	y5	y1

Вариант 84

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S1	S1	-	-		x1	y5	y6	-	-
x2	S3	S3	S1	-		x2	y6	y6	y4	-
x3	S2	S3	S2	S2		x3	y1	y6	y1	y3
x4	S4	S1	S4	S2		x4	y3	y2	y3	y1

Вариант 85

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S2	S4	S1		x1	y5	y1	y6	y2
x2	S4	-	S1	-		x2	y4	-	y3	-
x3	S2	S2	S3	S3		x3	y1	y1	y5	y5
x4	-	S1	S4	S3		x4	-	y3	y5	y5

Вариант 86

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S2	S3	S1		x1	y3	y1	y3	y6
x2	S4	S4	S3	-		x2	y4	y4	y3	-
x3	S2	S1	S3	S1		x3	y3	y6	y5	y6
x4	-	-	S4	S2		x4	-	-	y4	y2

Вариант 87

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S1	S4	S4	-		x1	y4	y1	y1	-
x2	S3	-	S2	S2		x2	y3	-	y5	y3
x3	S3	-	S4	S1		x3	y6	-	y1	y4
x4	S3	S1	S1	S3		x4	y2	y4	y4	y1

Вариант 88

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	-	S4	S3	S3		x1	-	y2	y6	y5
x2	S4	-	S2	S3		x2	y2	-	y2	y5
x3	S2	S1	-	S4		x3	y6	y4	-	y2
x4	S1	S1	S4	S2		x4	y1	y3	y2	y6

Вариант 89

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S2	S2	S3	-		x1	y3	y6	y1	-
x2	S2	S1	S3	-		x2	y5	y1	y4	-
x3	S1	S4	S4	S3		x3	y1	y4	y4	y2
x4	S3	-	S1	S1		x4	y2	-	y1	y1

Вариант 90

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S2	S3	S1	-		x1	y2	y5	y1	-
x2	-	S4	S2	S1		x2	-	y3	y5	y6
x3	S2	S3	S1	S4		x3	y6	y5	y4	y3
x4	S2	S4	-	S3		x4	y5	y3	-	y5

Вариант 91

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	-	S4	S4	S3		x1	-	y1	y5	y6
x2	S3	S4	S1	S2		x2	y6	y5	y4	y6
x3	S2	S3	S3	-		x3	y6	y6	y6	-
x4	S1	-	S1	S2		x4	y3	-	y2	y6

Вариант 92

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S2	S3	S3	S4		x1	y4	y1	y1	y5
x2	S2	S1	S1	S1		x2	y4	y3	y5	y2
x3	S4	S2	-	-		x3	y5	y4	-	-
x4	S3	S1	S2	-		x4	y6	y4	y4	-

Вариант 93

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	-	S3	S3	S3		x1	-	y3	y2	y2
x2	S3	S4	S4	S1		x2	y2	y6	y4	y5
x3	-	S2	S2	S2		x3	-	y3	y3	y3
x4	S4	S1	S2	-		x4	y1	y5	y3	-

Вариант 94

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S2	S4	S1	-		x1	y6	y2	y5	-
x2	S4	S3	S2	S3		x2	y1	y3	y3	y3
x3	S2	S3	-	-		x3	y6	y3	-	-
x4	S2	S1	S1	S1		x4	y3	y5	y4	y5

Вариант 95

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	-	S3	-	S4		x1	-	y1	-	y1
x2	S2	S3	S2	S4		x2	y6	y2	y3	y1
x3	S3	-	S1	S1		x3	y2	-	y5	y5
x4	S4	S2	S4	S1		x4	y1	y4	y1	y5

Вариант 96

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4
x1	S3	-	S1	S4		x1	y4	-	y5 y6
x2	S1	S2	-	S1		x2	y2	y1	- y2
x3	S2	S3	S4	S3		x3	y1	y4	y6 y3
x4	-	S4	S4	S2		x4	-	y6	y6 y4

Вариант 97

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4
x1	S1	S1	S1	-		x1	y5	y5	y2 -
x2	S2	S1	S3	-		x2	y6	y2	y4 -
x3	S4	S3	S2	S3		x3	y1	y4	y6 y4
x4	S3	-	S4	S2		x4	y3	-	y1 y3

Вариант 98

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4
x1	S1	S2	S2	S2		x1	y5	y1	y3 y1
x2	S4	-	S3	S3		x2	y2	-	y6 y6
x3	-	S4	S1	S3		x3	-	y4	y3 y6
x4	-	S3	S4	S4		x4	-	y6	y6 y4

Вариант 99

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4
x1	-	-	S3	S2		x1	-	-	y1 y5
x2	S4	S3	S1	S2		x2	y5	y1	y3 y4
x3	S1	S4	-	S1		x3	y1	y5	- y2
x4	S2	S4	S3	S4		x4	y6	y5	y1 y5

Вариант 100

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4
x1	-	S4	-	-		x1	-	y6	- -
x2	S3	S1	S3	S2		x2	y6	y2	y3 y4
x3	S2	S2	S4	S1		x3	y6	y6	y6 y1
x4	S2	S4	S1	S3		x4	y4	y6	y2 y5

Вариант 101

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S1	S4	S2	-		x1	y5	y3	y4	-
x2	S3	S2	S2	S3		x2	y4	y4	y4	y4
x3	-	S4	S1	S3		x3	-	y3	y2	y1
x4	-	S4	S2	S3		x4	-	y6	y4	y4

Вариант 102

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры JK,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	-	S3	S1		x1	y2	-	y5	y5
x2	S1	S4	S1	S2		x2	y1	y6	y1	y2
x3	S3	-	S4	S1		x3	y3	-	y6	y4
x4	S4	-	S4	S3		x4	y6	-	y6	y2

Вариант 103

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-НЕ"

Триггеры JK,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S2	S4	S1	-		x1	y5	y5	y2	-
x2	S3	S3	S1	S4		x2	y2	y3	y4	y5
x3	S2	S1	S3	S3		x3	y5	y1	y6	y2
x4	-	-	S4	S2		x4	-	-	y5	y5

Вариант 104

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "И-ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,T

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S4	S4	S1	S2		x1	y6	y6	y2	y6
x2	S4	S3	S2	-		x2	y6	y5	y4	-
x3	S2	S3	S1	S1		x3	y6	y1	y2	y2
x4	S3	-	-	S1		x4	y3	-	-	y2

Вариант 105

Таблица переходов

Таблица выходов

Базис "ИЛИ-НЕ"

Триггеры RS,D

	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	
x1	S3	S4	S3	S1		x1	y6	y5	y6	y1
x2	S2	S4	S2	-		x2	y3	y2	y3	-
x3	S3	S3	S2	-		x3	y6	y6	y3	-
x4	-	S1	S2	S1		x4	-	y5	y3	y4

