

## Изучение вынужденных электромагнитных колебаний

Цель работы: изучение явлений, наблюдаемых в колебательном контуре с последовательно включенным в него источником гармонически изменяющейся ЭДС. Исследование явления резонанса

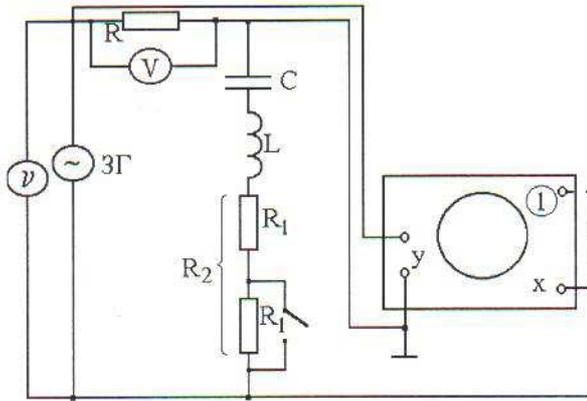


Рис. 1

### Описание установки

Схема экспериментальной установки изображена на рис. 1. Для возбуждения колебаний в электрическом контуре, образованном катушкой индуктивности  $L$ , емкостью  $C$  и резистором  $R_1$ , со звукового генератора подается переменное напряжение.

Последовательно с элементами контура включен небольшой омический резистор ( $R = 10 \text{ Ом}$ ), напряжение с которого подается на вход “у” осциллографа. Это напряжение  $U_R$  пропорционально току в контуре и находится с ним в одной фазе. Ток в контуре равен  $I = U_R / R$ . Так как мультиметр измеряет действующее значение напряжения на сопротивлении, то амплитудное значение тока  $I_0$  равно  $I_0 = \sqrt{2} \cdot U_R / R$ .

На вход “х” осциллографа подается напряжение от колебательного контура для снятия фазочастотной характеристики. При снятии амплитудно-частотной характеристики это напряжение подается на вход 1 – “синхронизация” для стабилизации изображения на экране осциллографа.

### Параметры колебательного контура:

|       |      |       |      |         |     |
|-------|------|-------|------|---------|-----|
| $L =$ | мГн; | $C =$ | мкФ; | $R_1 =$ | Ом. |
|-------|------|-------|------|---------|-----|

Задание 1. Изучение зависимости амплитуды колебаний от частоты. Определение добротности и полосы пропускания контура

1. Проверьте начальную установку органов управления приборов. Включите приборы, дайте им прогреться  $2 \div 3$  мин.
2. На вход “синхронизация” осциллографа подайте напряжение с колебательного контура.
3. На звуковом генераторе установите рабочий диапазон частот  $0 \div 3$  кГц и выходное напряжение 15 В и поддерживайте его при измерениях.

4. На экране осциллографа получите устойчивую картину синусоидальных колебаний. Изменяя частоту генератора, определите резонансную частоту по наблюдаемому сигналу на экране осциллографа.

5. Измерьте с помощью мультиметров напряжение  $U_R$  и частоту сигнала при резонансе. Результаты измерений занесите в табл. 1.

6. Проведите аналогичные измерения при различных значениях частот рабочего диапазона звукового генератора с шагом около 100 Гц. Результаты измерений (не менее чем по 5 ÷ 7 при  $\nu < \nu_p$  и  $\nu > \nu_p$ ) занесите в табл. 1.

7. Повторите измерения при другом значении сопротивления  $R_2 = 2R_1$ .

Таблица 1

| $R_1 =$ Ом                              |            |               |            | $R_2 =$ Ом                              |            |               |            |
|---|------------|---------------|------------|---|------------|---------------|------------|
| $\nu_{p1} =$ , Гц                       |            |               |            | $\nu_{p2} =$ , Гц                       |            |               |            |
| $I_{0p} = \sqrt{2}U_R / R = \dots$ , мА |            |               |            | $I_{0p} = \sqrt{2}U_R / R = \dots$ , мА |            |               |            |
| $\nu < \nu_p$                           | $I_0$ , мА | $\nu > \nu_p$ | $I_0$ , мА | $\nu > \nu_p$                           | $I_0$ , мА | $\nu < \nu_p$ | $I_0$ , мА |
|   |            |               |            |   |            |               |            |
| $\Delta\nu_1 =$                         |            | $Q_1 =$       |            | $\Delta\nu_2 =$                         |            | $Q_2 =$       |            |
| $\nu_{p, теор} =$                       |            | $Q_{теор} =$  |            | $\nu_{p, теор} =$                       |            | $Q_{теор} =$  |            |

### Обработка результатов измерений

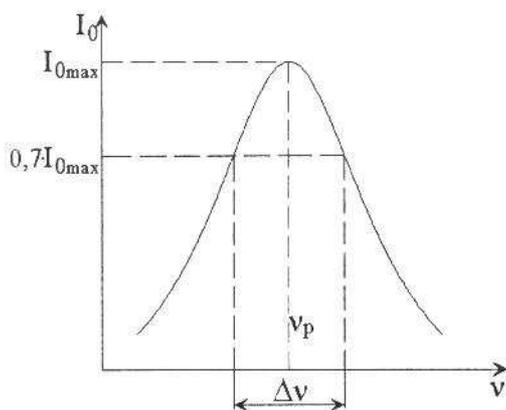


Рис. 2

1. По результатам измерений постройте резонансные кривые  $I_0 = f(\nu)$  для различных значений сопротивлений.

2. По резонансным кривым определите в каждом случае ширину резонансной кривой  $\Delta\nu$ , соответствующую значению  $I_0 = 0,7 \cdot I_{0 \max}$  (рис. 2), и добротность колебательного контура  $Q = \nu_p / \Delta\nu$ .

3. Рассчитайте теоретические значения  $\nu_p$ ,  $Q$  по формулам:

$$\nu_p = 1 / (2\pi\sqrt{LC}), \quad Q = \sqrt{L/C} / R.$$

4. Сравните экспериментальные значения  $\nu_p$  и  $Q$  с их теоретическими и сделайте вывод о зависимости  $Q$  и  $\Delta\nu$  от величины сопротивления.

### Контрольные вопросы

1. Получите выражение для амплитуды силы тока в случае вынужденных колебаний в контуре под действием синусоидальной ЭДС.
2. В чем состоит явление резонанса в колебательном контуре? Начертите резонансные кривые для контуров, отличающихся только величинами их активных сопротивлений?
3. От каких параметров контура зависит резонансная частота?
4. Опишите методы определения добротности  $Q$  колебательного контура.

### Начальная установка органов управления приборов

|   |   |
|---|---|
| <u>Генератор сигналов ГЗ – 33</u><br>“Шкала прибора” – $\times 1$ ;<br>“Выходное сопротивление” – 600 Ом;<br>“Пределы шкал” – крайнее левое положение;<br>“Регулятор выхода” – крайнее левое положение;<br>“Внутренняя нагрузка” – выкл.;<br>“Множитель” – $\times 100$ . | <u>Осциллограф</u><br>1. Усилитель “У” (БУ):<br>“Вольт/см” – $0,002 \times 10$ , “Баланс” – среднее положение;<br>2. Развертка (БР):<br>Переключатель “Умнож.” – крайнее левое положение;<br>“ $\leftarrow \rightarrow$ ” – среднее положение;<br>Развертка – 100 мкс . |
| <u>Мультиметр</u>   |   |
| <u>Измерение частоты</u><br>Клавиши “кГц $\times 10$ ” и “2” нажаты.<br>При этом показание цифрового индикатора, умноженное на 10, дает значение частоты в кГц.   | <u>Измерение напряжения</u><br>Клавиши “V~” и “2” нажаты.<br>При этом показание цифрового индикатора дает значение напряжения в вольтах.  |
| <u>Блок колебательного контура</u> “Вход х” – правое.   |   |

11.02.10